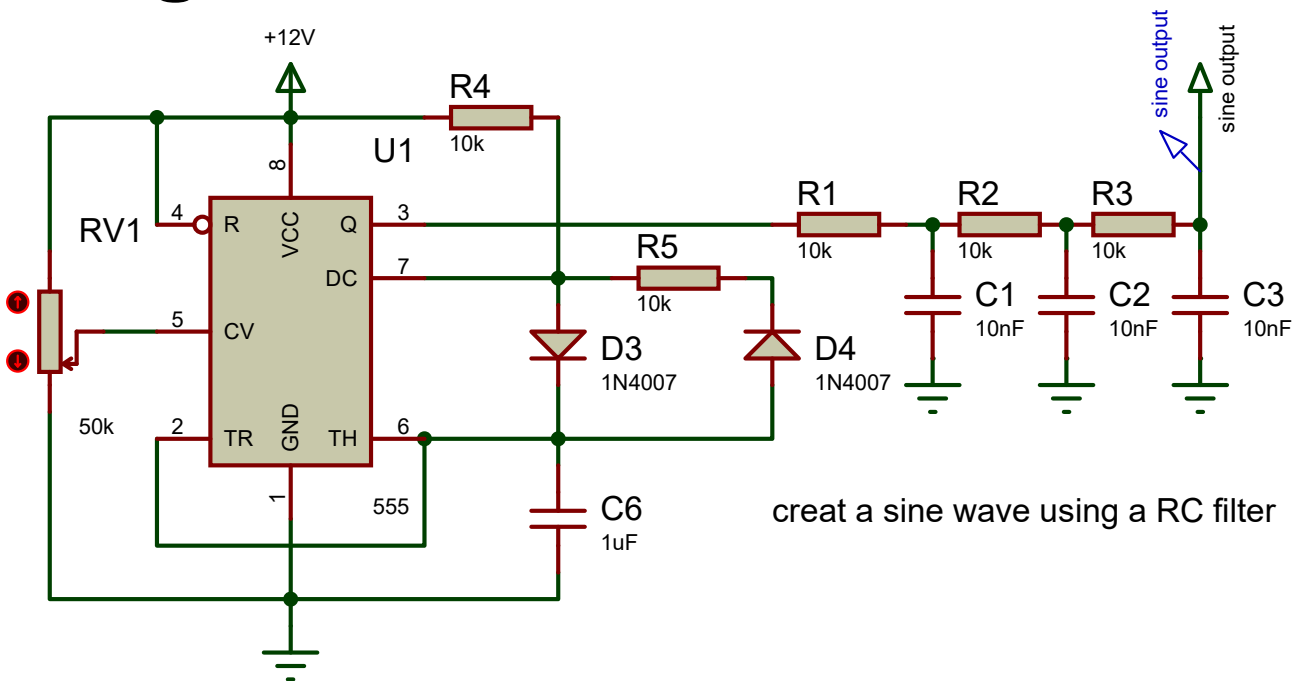


sin generator (using a 555) Alireza Sotoodeh



creat a sine wave using a RC filter

